

مباراة للتعيين وللشهادة على مبنى العطلات  
والها في وزارة الزراعة.

## لوظيفة كهربائي سيارات

الجهة: ساعتان

مابقة في المعدات الكهربائية الثانوية في السيارة

عالم الأسئلة التالية:

- ١- صحت ، مع رسم ، الدائرة الكهربائية في المستوى (الدائرة المتوازية)
- ٢- أ ما هي الحرارة منظم التيار في دائرة الشحن؟
- ب- اشرح ، مع رسم ، منظم تيار ، من اختيارك ، مستعمل في دائرة شحن مع متوبة
- ٣- أ- ما هي مختلف المطابع المستعملة في السيارة؟
- ب- اشرح ، براسة رسم ، مطابع "الرافوجين"
- ٤- ارسم دائرة مؤشر الحرارة و اشرح مبدأ عملها
- ٥- أ ما هي مختلف انواع الزمانير التي تعرفها؟
- ب- اشرح ، مع رسم ، زهدراً من اختيارك

بيروت ، في ١٢/١٠/٩٠

اللجنة الناصحة