

مباراة للتعيين وللشهادة على بينة العطلات
والها في وزارة الزراعة.

لوظيفة كهربائي سيارات

الهدية: ساعتان

مابقة في المعدات الكهربائية الثانوية في السيارة

عالم الأسئلة التالية:

١- صحت ، مع رسم ، الدائرة الكهربائية في المستوى (الدائرة المتوازية)

٢- أ ما هي دوائر تنظيم التيار في دائرة الشحن؟

ب- اشرح ، مع رسم ، منظم تيار ، من اختيارك ، مستعمل في دائرة شحن مع متوبة

٣- أ- ما هي مختلف المطابع المستعملة في السيارة؟

ب- اشرح ، براسة رسم ، مطابع "الرافوجين"

٤- ارسم دائرة مؤشر الحرارة و اشرح مبدأ عملها

٥- أ ما هي مختلف انواع الزمانير التي تعرفها؟

ب- اشرح ، مع رسم ، زمرراً من اختيارك

بيروت ، في ١٢/١٢-١٩٥٥

اللجنة الناصفة