

عبارة للتفني وللعاقد عمل بعض الوظائف
والها ني وزارة الزراعة .

توظيفه كهربائي سيارات

المدّة: ساعتان

صابقة في الانظمة الكهربائيّة في السيارة

عالج الاسئلة التالية:

- ١- أ - ماهي خصائص البطارية الرصاصية ؟
ب - اشرح الفرق ما بين الشحن العادي (البطيء) والشحن السريع
ج - عدد خلايا سيارات كل للرقعة شين .
 - ٢ - صف ، بواطة رسم ، وشيعة الاشتعال واسرع كيف يتولد الجهد العالي في هذه الوشيعة .
 - ٣ - صف مع رسم ، نظام اشتعال الكتروفي من اختيارك واسرع مبدأ عمله .
 - ٤ - أ - اشرح ، بواطة رسم كهربائي ، مبدأ عمل المقلّع .
ب - جدّد نوع المحرك الكهربائي المتعمل في هذا المقلّع
- بيروت ، في ١٢ / ٩ - ٢٠٠٩
البنية القاعدية